

IESO LOS SALADOS 49007619 - BENAVENTE CURSO 2019/2020



Asignatura: Tecnología 4º A.

Tema: Repaso de electricidad.

<u>Tarea</u>: Quiero que me calculéis la resistencia equivalente y la intensidad total de un circuito serie y otro paralelo, el que queráis, con los valores al azar.

Fecha límite de entrega: Jueves 2 de abril.

<u>Cómo se entrega</u>: Subir foto de los ejercicios a la carpeta compartida en onedrive, en teams o a mi correo electrónico.

luisangel.rodgar@educa.jcyl.es